

$$V_d = \frac{e E \tau}{m_e}$$

$$I = n e A V_d$$

per unit volume

$$\mu = \frac{V_d}{E}$$

$$J = \frac{I}{A} \Rightarrow I = J \cdot A$$

$$E = \rho J \quad \rho = \frac{1}{\sigma}$$

conductivity

$$R = \left( \frac{m}{n e^2 \tau} \right) \cdot \frac{l}{A}$$

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

$$\rho = \frac{m}{n e^2 \tau}, \text{ if } T \uparrow \Rightarrow \tau \downarrow$$

$$\Rightarrow \rho \uparrow$$

$$\Rightarrow R \uparrow$$


$$R_{T2} = R_{T1} (1 + \alpha \Delta T)$$

$$(\rho_2 = \rho_1 (1 + \alpha \Delta T))$$




Cu

nichele

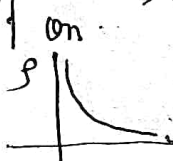


Semiconductor

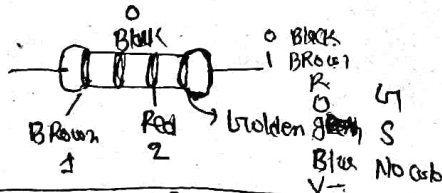

$$R = 10 \times 10^2 \pm 5\%$$

$$V_{AB} = \mathcal{E} - IR, \text{ w.d. by battery}$$
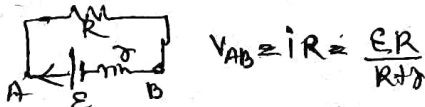
$$V_{AB} = \mathcal{E} + IR, \text{ w.d. on battery (charging)}$$




Combination of cell

Series:  $\mathcal{E}_{eq} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + \mathcal{E}_3$


$$R_{eq} = r_1 + r_2 + r_3$$

parallel:


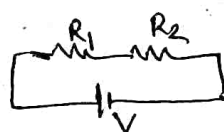
$$\mathcal{E}_{eq} = \mathcal{E} \left( \frac{r_1}{r_1 + r_2} \right)$$


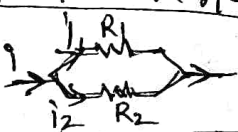
$$V = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \mathcal{E}$$



$$I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I$$

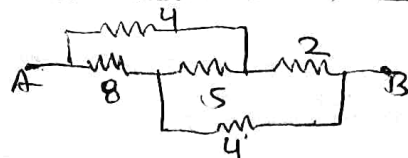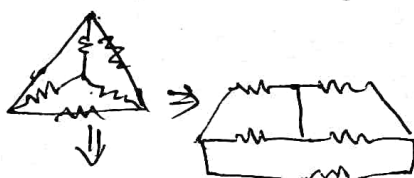

cube resistors




$$R_{eq} = \frac{5R}{6} \text{ (body diagonal)}$$

$$R_{eq} = \frac{7R}{12} \text{ (edge)}$$

$$R_{eq} = \frac{3R}{4} \text{ (face diagonal)}$$

Potentiometer

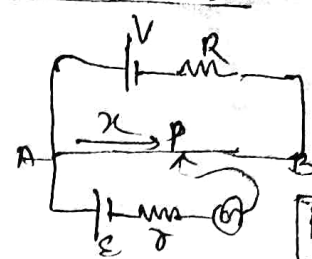

$$K = \frac{\rho \cdot d}{l}$$

$$K = \frac{V_{AB}}{I_0}$$

$$K \mathcal{E} = V_{AB} = K x$$

$$\mathcal{E}_{max} = V_{AB}$$

$$P_{av} = \frac{\int i^2 R \cdot dt}{\int dt}$$

$$P = i^2 R = \frac{V^2}{R} = Vi \text{ (watt)}$$

$$H = i^2 R t = \frac{V^2}{R} t = V i t \text{ (Joule)}$$

max power transfer theorem

$$R_{out} = r \text{ (internal)}$$

Resistance Const

more P  $\Rightarrow$  more loss


$$\frac{1}{P_{eq}} = \frac{1}{P_1} + \frac{1}{P_2}$$

$$V.M. \rightarrow A.M.$$

(a) Ammeter

$\hookrightarrow$  connect in series


$\hookrightarrow$  ideal  $R=0$

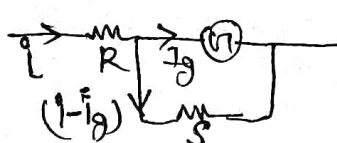

$$(1 - I_g) S = I_g R_g$$

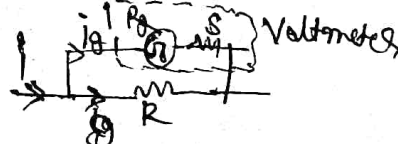(b) Voltmeter

$\hookrightarrow$  ideal  $\rightarrow \infty$



$$V = I_g (R_g + S)$$

$$K \mathcal{E} = V_{AB}$$

meter bridge!

$\hookrightarrow$  Aim!  $R_{unknown} = ?$

$\hookrightarrow$  based on  $\frac{R_1}{R_2} = \frac{l_2}{l_1}$



$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{l_2}{l_1}$$

$$R_2 = R_1 \frac{l_2}{l_1}$$